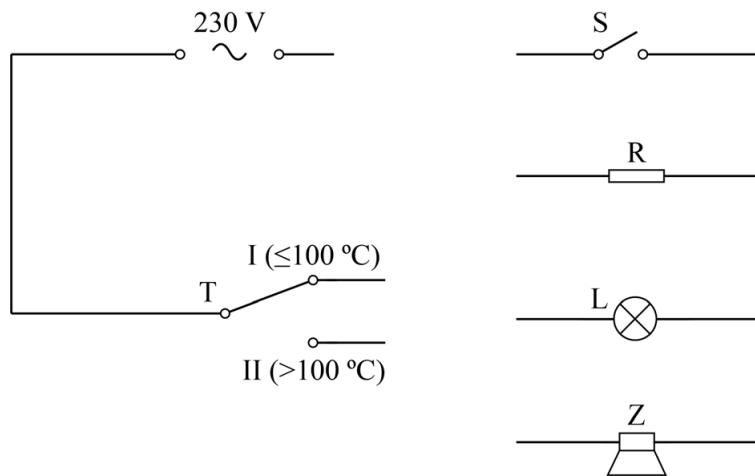


- 15 Teken de overige draden in het schema zodat de eierkoker functioneert volgens de drie ontwerpeisen.



- 17 Geef per aanpassing aan of de werktijd t daardoor afneemt of toeneemt.

aanpassing ontwerp	de werktijd neemt af	de werktijd neemt toe
een verwarmingselement met een grotere weerstand R		
een groter gat in het deksel		
warmte-isolatie rondom het deksel		