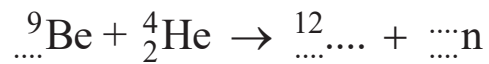


uitwerkbijlage

Naam kandidaat _____ Kandidaatnummer _____

3



11 Omcirkel in elke zin het juiste antwoord.

Als de krachtgevoelige weerstand R_1 toeneemt, neemt de spanning over deze weerstand R_1 **toe** / **af**.

De sensorspanning U_{sensor} over weerstand R_2 neemt dan **toe** / **af**.

Om de sensorspanning U_{sensor} op 0 V uit te laten komen moet de krachtgevoelige weerstand R_1 **oneindig groot** / **nagenoeg nul** worden.

12

